

机密★启用前

2022 年 10 月高等教育自学考试全国统一考试
线性电子电路
(课程代码 02340)

注意事项：


1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 双极型三极管处在放大状态时，基极电流 I_B 和集电极电流 I_C 的关系为
 - A. $I_C = I_B$
 - B. $I_C < I_B$
 - C. $I_C = \beta I_B$
 - D. $I_C = \alpha I_B$
2. 温度的电压当量 U_T 在常温（300K）下，约等于
 - A. 1 mV
 - B. 26 mV
 - C. 50 mV
 - D. 100 mV
3. 双极型三极管工作在截止状态时，发射结和集电结的偏置情况是
 - A. 发射结正偏，集电结正偏
 - B. 发射结正偏，集电结反偏
 - C. 发射结反偏，集电结反偏
 - D. 发射结反偏，集电结正偏
4. 某放大电路中，静态时三极管各极的对地电位分别为 $U_B=2.2V$, $U_E=2V$, $U_C=5V$ ，可以判断该三极管为
 - A. NPN 型硅管
 - B. NPN 型锗管
 - C. PNP 型硅管
 - D. PNP 型锗管

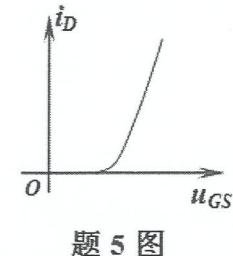5. 题 5 图所示的转移特性曲线对应的场效应管的类型是
 - A. N 沟道增强型 MOS
 - B. P 沟道增强型 MOS
 - C. N 沟道耗尽型 MOS
 - D. P 沟道耗尽型 MOS
6. 同时具有电压放大和电流放大作用的电路是
 - A. 共射放大电路
 - B. 共基放大电路
 - C. 共集放大电路
 - D. 共漏放大电路
7. 以下几种放大电路中，输入电阻最小的是
 - A. 共射放大电路
 - B. 共基放大电路
 - C. 共源放大电路
 - D. 共漏放大电路
8. 集成运放的输入级常采用差分放大电路的主要原因是为了
 - A. 有效地抑制零点漂移
 - B. 提高输入电阻
 - C. 减小输入电阻
 - D. 提高增益
9. 下列耦合方式中，适合放大缓变信号和直流信号的是
 - A. 阻容耦合
 - B. 变压器耦合
 - C. 光电耦合
 - D. 直接耦合
10. 差分放大电路的 $u_{11}=3\text{ mV}$, $u_{12}=-1\text{ mV}$ ，则其差模输入电压 $u_{Id}=$
 - A. 1 mV
 - B. 2 mV
 - C. 3 mV
 - D. 4 mV
11. 差分放大电路的共模放大倍数 $A_c=0.1$, 差模放大倍数 $A_d=-100$ ，则电路的共模抑制比 $K_{CMR}=$
 - A. 10dB
 - B. 20dB
 - C. 40dB
 - D. 60dB
12. 为了展宽放大电路的通频带，减小非线性失真，应该在电路中引入
 - A. 直流负反馈
 - B. 交流负反馈
 - C. 直流正反馈
 - D. 交流正反馈



题 5 图

13. 为了增大输入电阻、稳定输出电流，应该在放大电路中引入
 A. 电压串联负反馈 B. 电压并联负反馈
 C. 电流串联负反馈 D. 电流并联负反馈
14. 以下正弦波振荡电路中，频率稳定性最高的是
 A. 文氏电桥振荡电路 B. 电感三点式振荡电路
 C. 电容三点式振荡电路 D. 石英晶体振荡电路
15. 理想运放的共模放大倍数 A_C 和差模输入电阻 r_{id} 分别为
 A. $A_C = \infty, r_{id} = \infty$ B. $A_C = \infty, r_{id} = 0$
 C. $A_C = 0, r_{id} = \infty$ D. $A_C = 0, r_{id} = 0$
16. 欲实现电压放大倍数 $A_u = -100$ 的放大电路，应选用
 A. 反相比例运算电路 B. 同相比例运算电路
 C. 积分电路 D. 加法电路
17. 微分电路能将三角波转换为
 A. 方波 B. 锯齿波
 C. 正弦波 D. 尖脉冲
18. 以下运放的应用电路中，运放工作在非线性区的是
 A. 比例运算电路 B. 加法电路
 C. 积分电路 D. 过零电压比较器
19. 为了从输入信号中获得低于 500Hz 的音频信号，应选用
 A. 高通滤波器 B. 低通滤波器
 C. 带通滤波器 D. 带阻滤波器
20. 正弦波振荡电路的各个组成部分中，决定输出信号频率的是
 A. 放大电路 B. 正反馈网络
 C. 选频网络 D. 稳幅环节


第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

21. N 型半导体中的多数载流子是_____。
 22. PN 结伏安特性的方程为 $I = \text{_____}$ 。
 23. 稳压管稳压时工作在_____状态。
 24. 如果放大电路的静态工作点设置过低，当输入信号的幅度由小逐渐增大时，电路首先会出现_____失真。
 25. 画放大电路的直流通路时，应将耦合电容和旁路电容_____。
 26. 为了稳定静态工作点，可以在放大电路中引入_____负反馈。
 27. 多级放大电路的总的通频带比任何单级的通频带都要_____。
 28. 负反馈放大电路产生自激振荡的条件是_____。
 29. 滞回电压比较器有_____个门限电平。
 30. 相桥式整流电路中，变压器二次电压的有效值 $U_2 = 10V$ ，则整流电路输出电压的平均值 $U_{O(AV)} = \text{_____} V$ 。

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

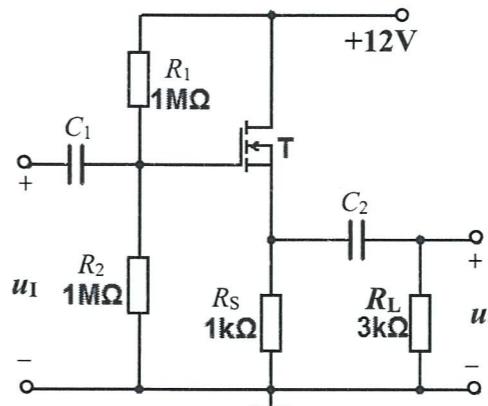
31. 场效应管放大电路如题 31 图所示。
 (1) 这是什么组态的放大电路？
 (2) 画出电路的微变等效电路。



题 31 图

32. 某放大电路的幅频波特图如题 32 图所示。

- (1) 电路采用什么耦合方式?
- (2) 电路的中频电压放大倍数的绝对值 $|A_{u0}|$ 是多少倍?
- (3) 电路的通频带 BW 是多少?

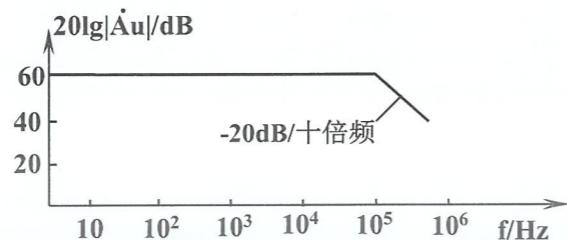


题 32 图

34. 两级负反馈放大电路的方框图如题 34 图所示。每一级放大电路的开环放大倍数为

$A_1=A_2=10$ ，电路的闭环放大倍数 $A_f=10$ 。问：

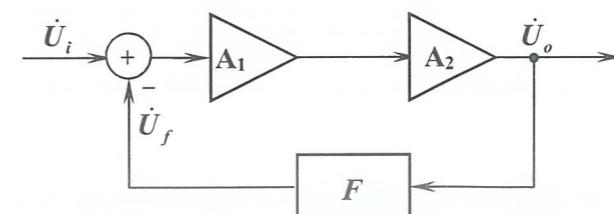- (1) 电路的总开环放大倍数 A 是多少?
- (2) 电路的反馈深度和反馈系数 F 分别是多少?




题 34 图

四、分析计算题：本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。

33. 互补对称电路如题 33 图所示。

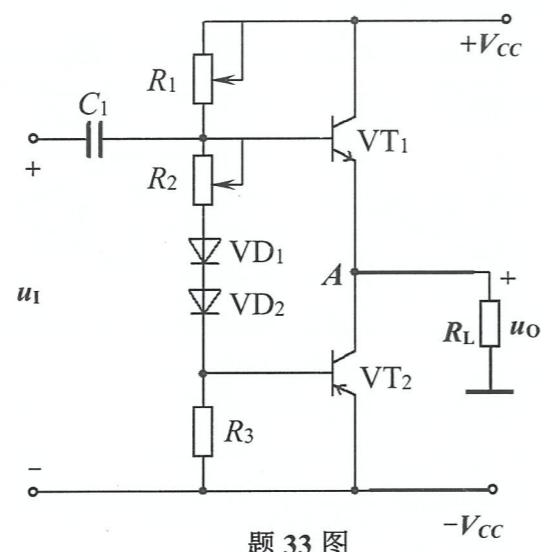
- (1) 该电路为 OTL 电路还是 OCL 电路?
- (2) 如果输出电压波形产生交越失真，应该将 R_2 调大还是调小?
- (3) 忽略管子 C-E 间的饱和压降，写出电路的最大输出功率 P_{om} 的表达式。



题 33 图

35. 电路如题 35 图所示：已知三极管的电流放大系数 $\beta=100$ ， $U_{BEQ}=0.7V$ ，忽略 $r_{bb'}$ 。

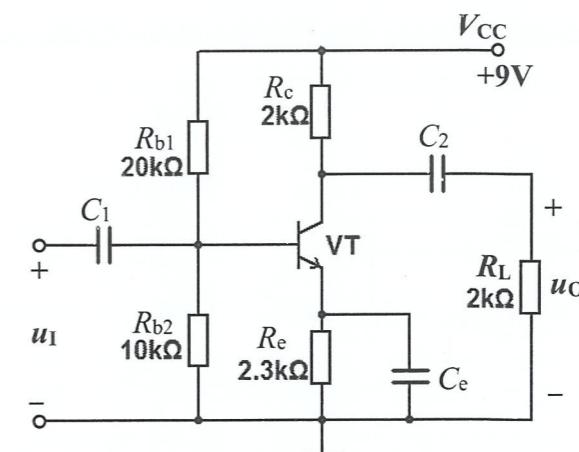
- (1) 计算电路的静态工作点 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ;
- (2) 画出放大电路的微变等效电路;
- (3) 求电路的电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



题 35 图

36. 差分放大电路如题 36 图所示, 差分对管的 $\beta=50$, $r_{be}=3k\Omega$, $I_0=1.0mA$. 试分析:

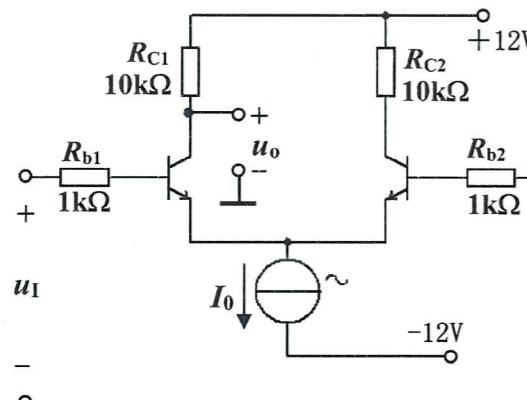
- (1) 电路属于何种输入输出方式?
- (2) 求电路的集电极静态电流 I_{CQ} 和集电极静态电位 U_{CQ} ;
- (3) 计算电路的差模电压放大倍数 A_{ud} 和输出电阻 R_o .



题 36 图

37. 负反馈放大电路如题 37 图所示, 试分析:

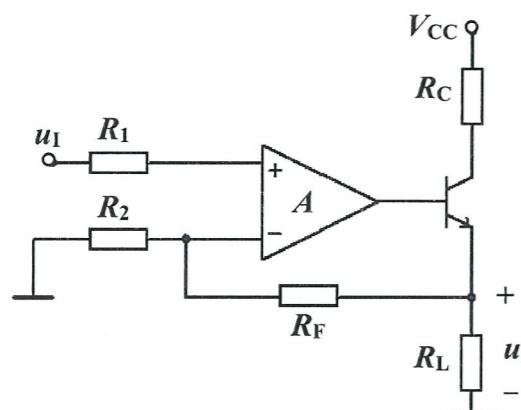
- (1) R_F 引入的反馈是什么反馈组态? 其对放大电路的输入电阻和输出电阻有什么影响?
- (2) 已知电路满足深度负反馈条件, 求反馈系数 F 和闭环电压放大倍数 A_{uf} 的表达式。



题 37 图

38. 理想运放组成的运算电路如题 38 图所示, $t=0$ 时, 电容 C 上的电压为零。试分析:

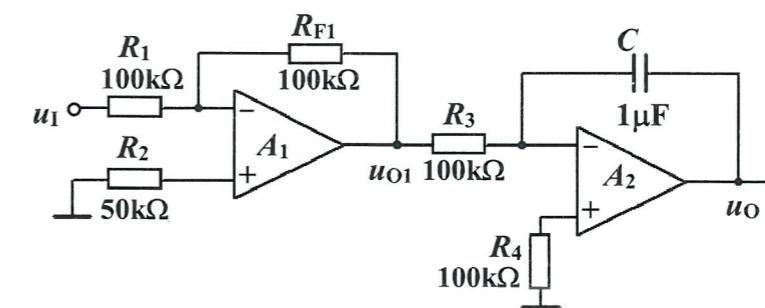
- (1) 运放 A_1 和 A_2 各组成何种基本运算电路?
- (2) 写出输出 u_o 与输入信号 u_I 的运算关系式。



题 38 图

五、设计题: 本大题共 1 小题, 每小题 10 分, 共 10 分。

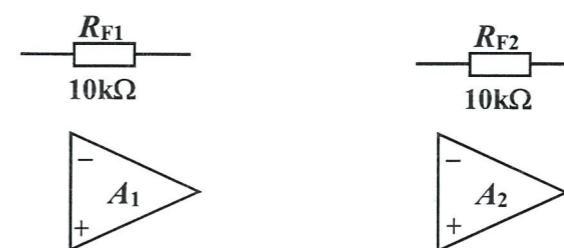39. 试用两个集成运放设计一个运算电路, 实现运算关系: $u_o=u_{I1}+2u_{I2}-5u_{I3}$. 反馈电阻的阻值取 $10k\Omega$ (如题 39 图所示)。要求画出完整电路, 并确定各个电阻的阻值。



题 39 图