

电工原理

(课程代码 02269)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 电场强度的方向是
 - A. 正电荷在电场中所受电场力的方向
 - B. 正电荷在电场中所受电场力的反方向
 - C. 负电荷在电场中所受电场力的方向
 - D. 电荷在电场中所受电场力的反方向
2. 如图 1 所示电路存在的支路个数为
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
3. 如图 2 所示，a, b 两点的电压 U_{ab} 为
 - A. -7V
 - B. -3V
 - C. 3V
 - D. 7V
4. 互感线圈串联顺接，已知两个自感值分别为 $L_1=8H$, $L_2=6H$, 互感为 $M=5H$, 则串联等效电感为
 - A. 2H
 - B. 4H
 - C. 14H
 - D. 24H

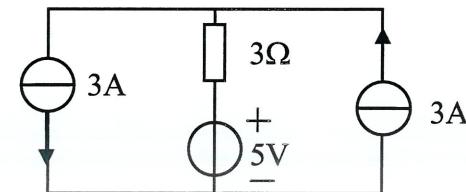


图 1

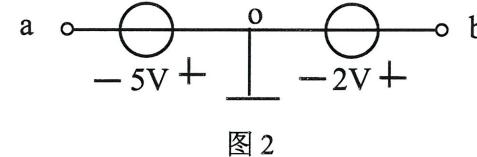


图 2

5. 如图 3 所示电路的等效电阻是

- A. 2Ω
- B. 3Ω
- C. 4.5Ω
- D. 9Ω

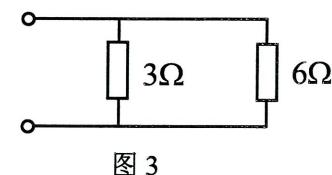


图 3

6. 如图 4 所示电路中 3Ω 的电流 I_1 是

- A. 2A
- B. 3A
- C. 4A
- D. 6A

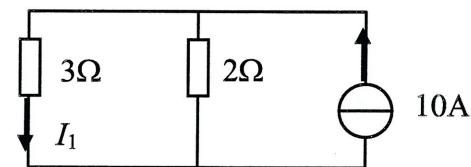


图 4

7. 自感为 L_1 , L_2 , 互感为 M 的磁耦合线圈, 它的耦合系数

- A. $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
- B. $K = \frac{M}{L_1 L_2}$
- C. $K = \frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$
- D. $K = \frac{L_1 L_2}{M}$

8. 一个电容器两端加电压 $100V$, 极板上的电荷量为 $2 \times 10^{-3}C$, 则此电容器的电容为

- A. $5\mu F$
- B. $20\mu F$
- C. $200\mu F$
- D. $2mF$

9. 已知 $i_1 = \sin(\omega t - 30^\circ)A$, i_1 和 i_2 反相, 则 i_2 的初相为

- A. -30°
- B. 30°
- C. 120°
- D. 150°

10. 已知 $u = \sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ)V$, 则其最大值相量为

- A. $\dot{U}_m = -\sqrt{2} \angle 60^\circ V$
- B. $\dot{U}_m = -1 \angle 60^\circ V$
- C. $\dot{U}_m = 1 \angle -60^\circ V$
- D. $\dot{U}_m = \sqrt{2} \angle -60^\circ V$

11. R、L、C 串联电路的复阻抗式子可以表示为

- A. $Z = R + L + C$
- B. $Z = R + j(L + C)$
- C. $Z = R + j\omega(L + C)$
- D. $Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$

12. 二端网络的端电压 $u = 20 \sin(\omega t + 75^\circ)V$, $i = 1 \sin(\omega t + 15^\circ)A$, 则该电路的有功功率为

- A. 5W
- B. $5 \frac{\sqrt{3}}{2} W$
- C. 10W
- D. $10 \frac{\sqrt{3}}{2} W$

13. 电感元件电压与电流的相量关系为

A. $\dot{U}_L = -j\omega L \dot{I}_L$

B. $\dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L$

C. $\dot{U}_L = j \frac{1}{\omega L} \dot{I}_L$

D. $\dot{U}_L = -j \frac{1}{\omega L} \dot{I}_L$

14. 把三相电源绕组的末端 X、Y、Z 连在一起，成为一个公共端点，把三个始端 A、B、C 作为对外连接的端点，这样的连接称为

A. 星形连接

B. 三角形连接

C. 三线连接

D. 三相连接

15. 对称三相 Y 连接电源的线电压等于相电压的

A. $\frac{1}{2}$ 倍

B. 1倍

C. $\sqrt{3}$ 倍

D. 3倍

16. 已知一非正弦周期电流 $i = I_0 + \sqrt{2}I_1 \sin(\omega t + \Psi_1) + \sqrt{2}I_2 \sin(2\omega t + \Psi_2)$ A，则它的有效值为

A. $I = \frac{I_0 + I_1 + I_2}{3}$

B. $I = I_0 + I_1 + I_2$

C. $I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2}$

D. $I = 3\sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2}$

17. 电路如图 5 所示，电容 $C=1\text{mF}$ ，开关在 $t=0$ 时闭合，闭合前电路已处于稳态，当 $t>0$ 时 $u_C(t)$ 是指

A. 电阻电流

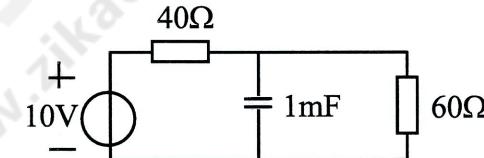


图 5

B. 电阻电压

C. 电容电流

D. 电容电压

18. 图 5 所示电路的时间常数为

A. $\tau = 24 \times 10^{-3}\text{s}$

B. $\tau = 0.1\text{s}$

C. $\tau = 60\text{s}$

D. $\tau = 24\text{s}$

19. 当电源频率 f 和线圈匝数 N 一定时，交流铁芯线圈的磁通幅值 Φ_m

A. 与电压有效值 U 成正比

B. 与电压有效值 U 成反比

C. 与电压最大值 U_m 成正比

D. 与电压最大值 U_m 成反比

20. 电路如图 6 所示，电容 $C=1\text{F}$ ，开关在 $t=0$ 时闭合，闭合前电路已处于稳态，当 $t>0$ 时 $u_C(t)$ 为

A. $1.5 + 1.5e^{-\frac{2}{3}t}\text{V}$

B. $1.5e^{-\frac{2}{3}t}\text{V}$

C. $1.5 + 1.5e^{-\frac{3}{2}t}\text{V}$

D. $1.5e^{-\frac{3}{2}t}\text{V}$

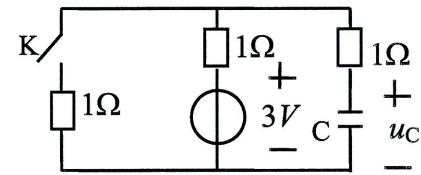


图 6

二、判断题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。判断下列各题正误，正确的在答题卡相应位置涂“A”，错误的涂“B”。

21. 电场只对正电荷有作用力。

22. 电路中任意两点的电压值不会因为参考点的变化而变化。

23. 在电源模型的等效互换中，内阻的电流值不变。

24. 电感元件在任一瞬间电压的大小，取决于该瞬间电流的大小。

25. 电容元件具有储存电荷和电场能量的性质。

26. R、L、C 串联电路中，当 $X_L > X_C$ 时为电感性电路。

27. 若已知复阻抗 $Z = R + jX$ ，则其等效复导纳为 $Z = \frac{1}{R} + j\frac{1}{X}$ 。

28. 对称三相 Y-Y 电路，不论有无中线，都只需任取一相来分析计算。

29. 一阶 RC 电路的零输入响应，电容电压按指数规律衰减。

30. 在 $t<0$ 时的电路中求出电感电压的初始值。

第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 16 小题，每小题 1 分，共 16 分。

31. 只要有电荷，其周围就存在着_____。

32. 非正弦交流电路的平均功率（即有功功率）等于各次谐波平均功率之_____。

33. 电流 I_{ab} 的大小为 1A，而电流的实际方向由 b 流向 a，则 $I_{ab} =$ _____ A。

34. 感应电动势的参考方向与产生它的磁通的参考方向要符合_____手螺旋关系。

35. 在直流电路中，电容相当于_____路。

36. R、L、C 串联正弦电路中，已知它们的电压有效值分别为 $U_R = 3\text{V}$ ， $U_L = 12\text{V}$ ， $U_C = 8\text{V}$ ，则端电压的有效值 $U =$ _____ V。

37. 电路如图 7 所示, 用支路法分析电路时, KCL 的独立方程数为_____个。

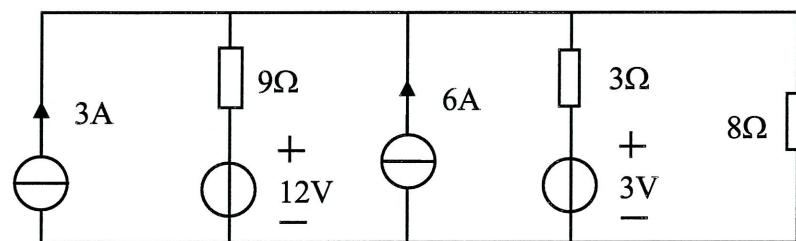


图 7

38. 电路如图 8 所示, 选取节点④为参考点, 节点①②③对应的节点电压分别为 U_{n1} 、 U_{n2} 、 U_{n3} , 对节点①写的节点电压方程为_____。

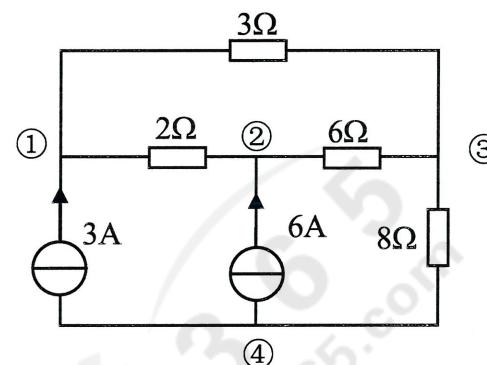


图 8

39. 电路如图 9 所示, 用叠加法求 U , 当电压源单独作用时, U 的分量为_____V。

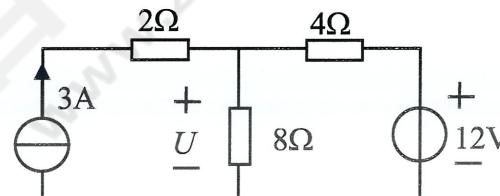


图 9

40. 正弦电路如图 10 所示, 节点电压 \dot{U}_{n1} 的表达式为 $\dot{U}_{n1} = \text{_____}$ 。

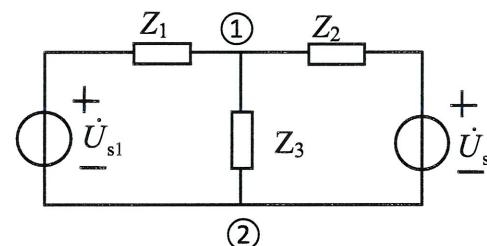


图 10

41. 如图 11 所示电路原已处于稳态, $t=0$ 时开关闭合, $L=2H$, $t>0$ 时 $i_L(t)=\text{_____A}$ 。

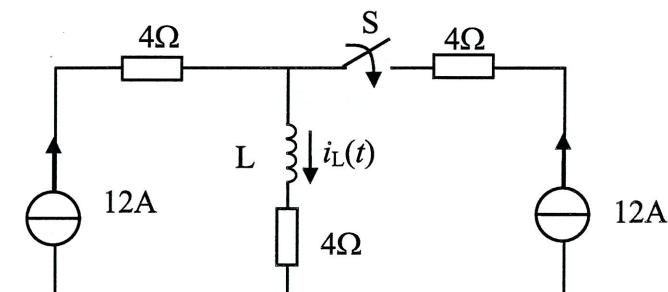


图 11

42. 如图 12 所示电路 $R=\text{_____}\Omega$ 。

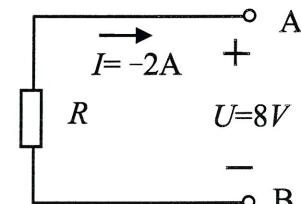


图 12

43. 已知 \dot{U}_A 、 \dot{U}_B 、 \dot{U}_C 为一组对称三相电压, 各电压的瞬时值分别是

$$u_A = 220\sqrt{2}\sin(\omega t + 90^\circ) \text{ (V)}, \quad u_B = 220\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ) \text{ (V)} \text{ 和 } u_C = \text{_____} \text{ (V)}$$

44. 在相位上, 电容电流总是_____电压 90° 。

45. 如图 13 所示电路, 已知时间常数 $\tau = 2\text{s}$, 则 $R=\text{_____}\Omega$ 。

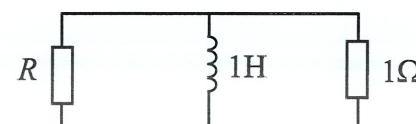


图 13

46. 已知某一负载的功率 $P=12\text{W}$, 则其电压和电流是_____联参考方向。

四、名词解释题: 本大题共 3 小题, 每小题 3 分, 共 9 分。

47. 理想电压源

48. 零输入响应

49. 串联谐振

五、计算题：本大题共 5 小题，每小题 9 分，共 45 分。

50. 应用叠加定理求如图 14 所示电路的电流 I 和 U 。

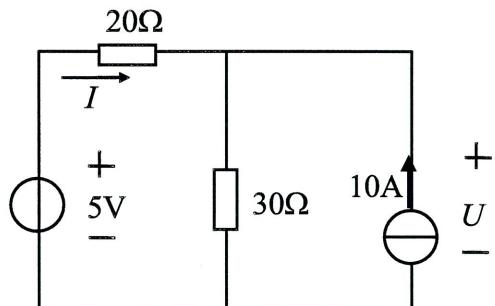


图 14

51. 应用 KVL 求图 15 所示电路的电压 U_{ab} 、 U_{bc} 和 U_{ca} 。

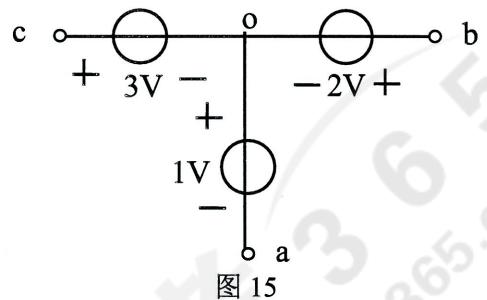


图 15

52. 电路如图 16 所示， $i_s(t)=10\sqrt{2}\sin(10^5t)$ A，求 RC 串联电路的有功功率，无功功率

和视在功率。

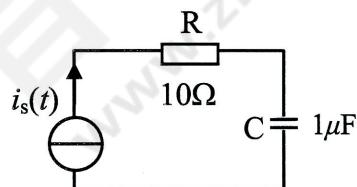


图 16

53. 如图 17 所示，用戴维南等效电路求电流 I 。

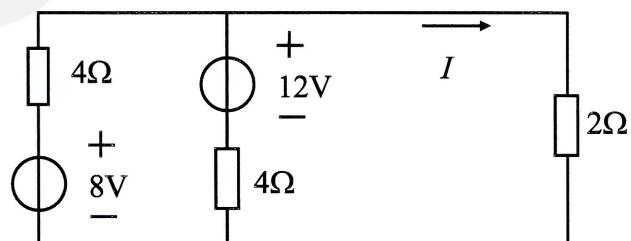


图 17

54. 如图 18 所示电路原已处于稳态， $t=0$ 时开关闭合， $C=1F$ ，试用三要素法求 $t>0$ 时 $u_C(t)$ 。

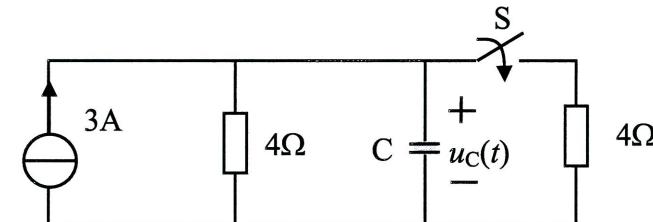


图 18