

## 电工与电子技术

(课程代码 02187)

## 注意事项:


1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

## 第一部分 选择题

**一、单项选择题:** 本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 题 1 图所示的电路中, 流过电压源的电流  $I$  为


- A. -4A
- B. -2A
- C. 2A
- D. 4A

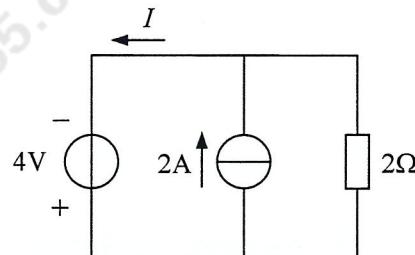

题 1 图

2. 若四个电源的外特性如题 2 图所示, 则下列表述正确的为

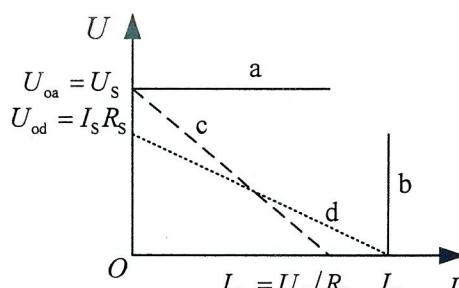- A. a 为理想电压源, d 为实际电压源
- B. a 为理想电流源, c 为实际电压源
- C. b 为理想电压源, c 为实际电流源
- D. b 为理想电流源, d 为实际电流源



题 2 图

3. 关于暂态电路中元件上的电压、电流变化规律, 描述正确的为
  - A. 电阻上电压不能突变
  - B. 电阻上电流不能突变
  - C. 电容上电压不能突变
  - D. 电容上电流不能突变

4. 关于阻抗的表述, 不正确的为

- A.  $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$
- B.  $Z = \frac{U \angle \psi_u}{I \angle \psi_i}$
- C.  $\dot{Z} = \frac{U}{I} \angle (\psi_u - \psi_i)$
- D.  $Z = \frac{U_m}{I_m} \angle (\psi_u - \psi_i)$

5. 在关联参考方向下, 电感元件上电压的相量形式为

- A.  $\dot{U}_L = \omega L \dot{I}_L$
- B.  $\dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L$
- C.  $\dot{U}_L = j \frac{\dot{I}_L}{\omega L}$
- D.  $\dot{U}_L = -j \frac{\dot{I}_L}{\omega L}$

6. 若某电路的有功功率  $P = 4kW$ 、功率因数为 0.8, 则该电路的视在功率  $S$  为

- A. 5kV·A
- B. 6kV·A
- C. 7.2kV·A
- D. 8kV·A

7. 在对称三相负载星形联结情况下, 表达不正确的为

- A.  $I_L = I_p$
- B.  $U_L = \sqrt{3}U_p$
- C.  $Q = \sqrt{3}U_L I_L$
- D.  $P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$

8. 某星形联结的对称三相负载电路, 若线电压  $u_{12} = 380\sqrt{2} \sin \omega t V$ , 则相电压  $\dot{U}_3$  为


- A.  $220\angle -90^\circ V$
- B.  $220\angle 90^\circ V$
- C.  $380\angle -90^\circ V$
- D.  $380\angle 90^\circ V$

9. 在保持一闭合交流磁路励磁电流的频率和电压不变情况下, 若励磁线圈匝数由 100 增加到 200, 则铁心中的磁通

- A. 减小到原来的三分之一
- B. 减小到原来的二分之一
- C. 增大到原来的二倍
- D. 增大到原来的三倍

10. 某变压器电路如题 10 图所示, 若电源电压有效值  $U_s = 10V$ 、内阻  $R_s = 100\Omega$ 、负载电阻  $R_L = 4\Omega$ , 则负载获得最大功率时的  $K_u$  为

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8

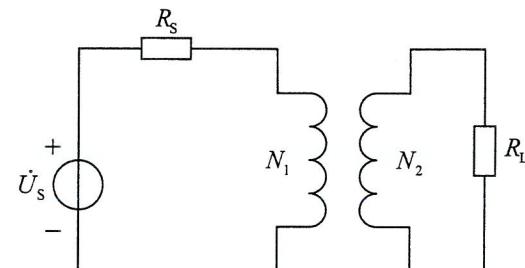


题 10 图

11. 磁极对数为  $p=3$  的三相异步电动机工作在工频时，其同步转速为  
 A. 1000r/min      B. 1250r/min      C. 1500r/min      D. 3000r/min
12. 某三相异步电动机，定子绕组接到频率  $f=50\text{Hz}$  的交流电源上，若转子的转速为  $1425\text{r}/\text{min}$ ，则转差率为  
 A. 0.01      B. 0.025      C. 0.035      D. 0.05
13. 电动机控制电路过载或断相时，主电路电流增大到  $FR$  的动作电流，起过载保护作用的是  
 A. 熔断器      B. 热继电器      C. 时间继电器      D. 交流接触器
14. 晶体管作为电流放大器件，其工作在放大区的条件为  
 A. 发射结和集电结均正偏      B. 发射结和集电结均反偏  
 C. 发射结正偏，集电结反偏      D. 发射结反偏，集电结正偏
15. OCL 电路的负载电阻  $R_L=10\Omega$ 、电源电压  $U_{CC}=16\text{V}$ ，忽略晶体管的饱和电压降时，其最大不失真弦波输出功率为  
 A. 3.2W      B. 12.8W      C. 20W      D. 25.6W
16. 桥式整流滤波电路工作时，若输入正弦电压有效值为  $10\text{V}$ ，则滤波后的电压值为  
 A. 6V      B. 9V      C. 12V      D. 15V
17. CMOS 集成门电路的优点之一是静态功耗低，常用的中规模 CMOS 静态功耗为  
 A.  $2.5 \sim 5\mu\text{W}$       B.  $7.5 \sim 10\mu\text{W}$   
 C.  $15 \sim 20\mu\text{W}$       D.  $25 \sim 100\mu\text{W}$
18. 逻辑式  $A(\bar{A}+B)+B(B+C)$  可化简为  
 A.  $B$       B.  $AB$       C.  $AC$       D.  $BC$
19. 题 19 图所示的逻辑电路， $F$  的逻辑表达式为  
 A.  $AB$   
 B.  $\bar{A}\bar{B}$   
 C.  $A+B$   
 D.  $\bar{A}+\bar{B}$
20. 若将 60 种不同状态转换成二进制代码，则编码器输出端所需二进制的位数至少为  
 A. 6      B. 7      C. 8      D. 9

## 第二部分 非选择题


二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

21. 题 21 图中， $U_{ab}$  为 \_\_\_\_\_ V.

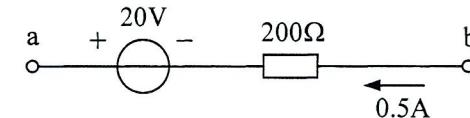

题 21 图

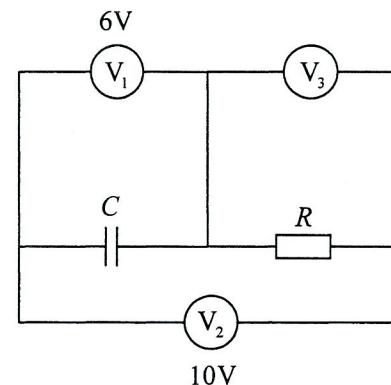22. 某暂态电路换路瞬间，电感电流  $i_L(0_+)=i_L(0_-)=0\text{A}$ ，则此刻该电感相当于 \_\_\_\_\_。
23. 当  $RLC$  串联电路发生谐振时，电流达到 \_\_\_\_\_ 值。
24. 题 24 图中，电压表  $V_3$  的读数为 \_\_\_\_\_ V.




题 24 图

25. 在  $380\text{V}/220\text{V}$  三相四线制供电系统中，中性线连同变电所的变压器外壳直接接地，称为 \_\_\_\_\_ 接地。
26. 三相异步电动机转矩达到最大时的转差率称为 \_\_\_\_\_ 转差率。
27. 采用循环 \_\_\_\_\_ 工作方式是 PLC 与继电-接触器控制的重要区别之一。
28.  $I_{RM}$  是在二极管上加反向工作峰值电压时的反向电流值， $I_{RM}$  越 \_\_\_\_\_，说明二极管的单向导电性越好。
29. 在信号处理电路中，往往会失去或改变信号原有的直流分量，利用 \_\_\_\_\_ 电路，可以使信号的直流分量得以恢复，而不改变信号的波形。
30. 采用两个相同的放大电路相互补偿可构成 \_\_\_\_\_ 放大电路，用于抑制电路中的零点漂移。


三、简析题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

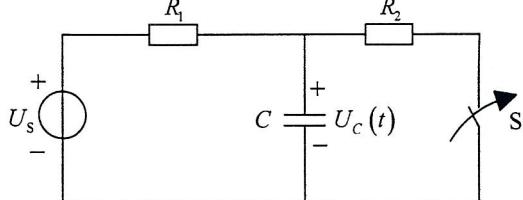31. 用实验方法测得某直流电源的开路电压  $U_s = 20V$ ；当接入负载时，测得流过负载的电流是  $I_L = 2A$ ，负载端电压是  $U_L = 19V$ ；给出该电源的电流源等效模型。
32. 电路如题 32 图所示， $U_s = 10V$ 、 $R_1 = 10k\Omega$ 、 $R_2 = 15k\Omega$ 、 $C = 4\mu F$ ；开关 S 处于断开状态时，电路处于稳态。试求开关 S 闭合( $t = 0$ )后电容电压  $u_c(t)$ 。




题 32 图

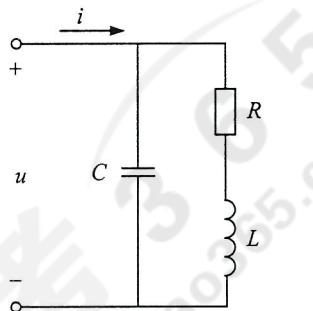33. 电路如题 33 图所示， $u = 100\sqrt{2} \sin 100t V$ 、 $R = 5\Omega$ 、 $L = 0.05H$ 、 $C = 0.001F$ ；试求电流  $i$  的有效值。




题 33 图

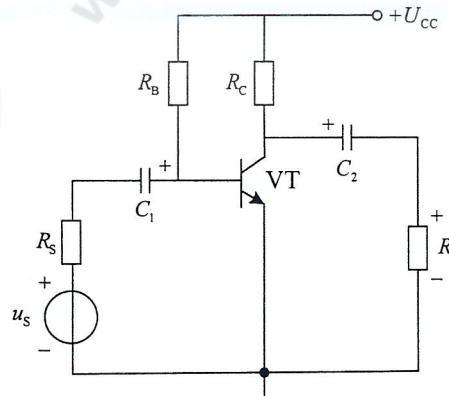34. 题 34 图所示的电路中， $U_{CC} = 12V$ 、 $R_B = 800k\Omega$ 、 $R_C = 8k\Omega$ 、 $R_S = 200\Omega$ 、 $R_L = 8k\Omega$ 、晶体管的参数为  $\beta = 60$ 、 $U_{BE} = 0.7V$ ；计算静态值  $I_B$ 、 $I_C$  和  $U_{CE}$ 。



题 34 图

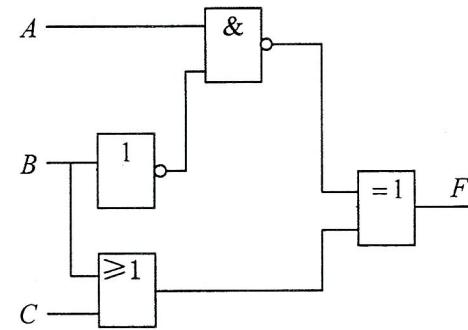35. 写出题 35 图中输出变量  $F$  与输入变量  $A$ 、 $B$ 、 $C$  的逻辑关系式，并将  $F$  的逻辑状态填写在题 35 表中。




题 35 图


题 35 表

$A$	$B$	$C$	$F$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

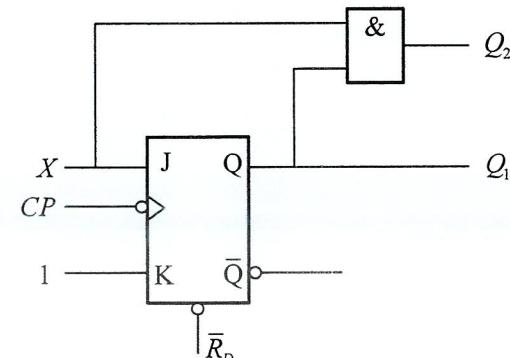36. 电路如题 36(a) 图所示， $Q_1$ 、 $Q_2$  输出端初始状态为 00；在题 36(b) 图中，对应  $CP$  画出  $Q_1$ 、 $Q_2$  的波形图。



(a) 电路图

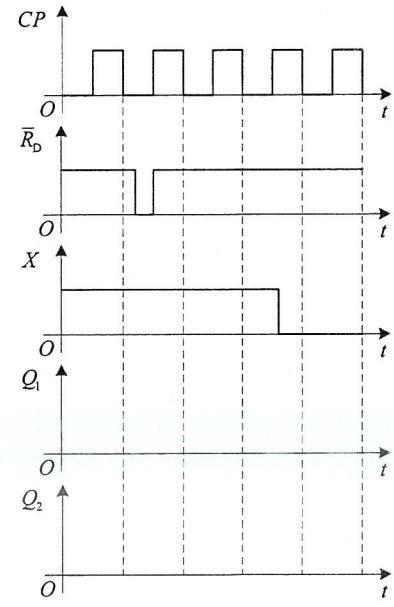


题 36 图

四、计算题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

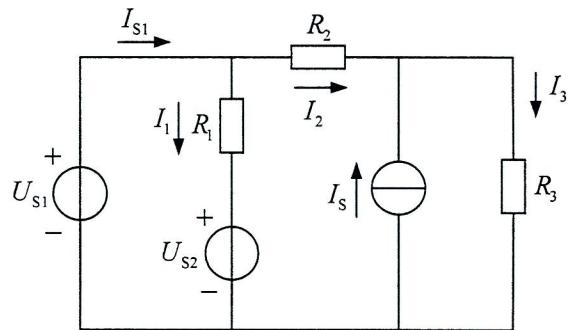37. 某电路如题 37 图所示， $I_s = 8A$ 、 $U_{s1} = 4V$ 、 $U_{s2} = 10V$ 、 $R_1 = 2\Omega$ 、 $R_2 = 3\Omega$ 、

$R_3 = 1\Omega$ ；求（1）电流  $I_2$ ；（2） $U_{s1}$  的功率  $P_{s1}$ 。




题 37 图

38. 某电路如题 38 图所示， $R_1 = 30k\Omega$ 、 $R_3 = 60k\Omega$ 、 $R_5 = 10k\Omega$ 、 $R_6 = 20k\Omega$ 、

$R_7 = 40k\Omega$ 、 $R_2 = R_4$ ；试

（1）建立输出  $u_o$  与输入  $u_{i1}$ 、 $u_{i2}$  之间的运算关系式；

（2）计算  $R_2$  和  $R_8$  的值。

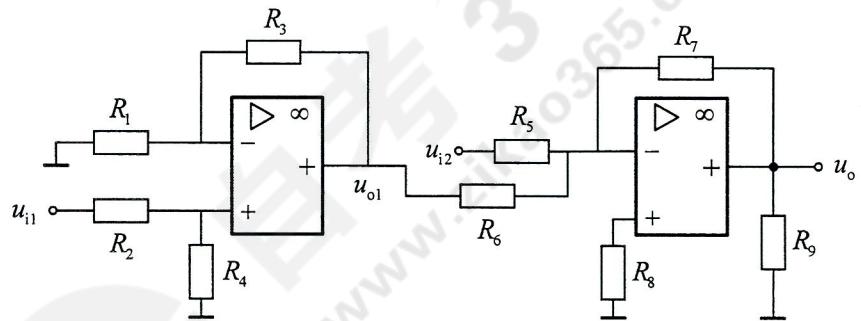

题 38 图