

## 2024 年 10 月高等教育自学考试全国统一考试

## 电工技术基础

(课程代码 02232)

## 注意事项：

- 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
- 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
- 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

## 第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- 若电路中 a 点电位 8V，b 点电位 -6V，那么  $U_{ba}$  等于
  - A. 2V
  - B. 14V
  - C. -14V
  - D. -2V
- 额定功率为 1000W 的空调连续工作 8 小时耗电
  - A. 1 度
  - B. 8 度
  - C. 10 度
  - D. 80 度
- 电容元件存储的电能为
  - A.  $\frac{1}{2} Ci^2$
  - B.  $Cu^2$
  - C.  $Ci^2$
  - D.  $\frac{1}{2} Cu^2$
- 利用三要素法分析一阶电路暂态过程时，可将换路后的电路中的储能元件视为
  - A. 电容开路，电感开路
  - B. 电容开路，电感短路
  - C. 电容短路，电感短路
  - D. 电容短路，电感开路
- 已知正弦电流幅值为 5A，初相位为  $45^\circ$ ，频率为 50Hz，则电流瞬时值表达式为
  - A.  $i=5\sqrt{2}\sin(100\pi t+45^\circ) A$
  - B.  $i=5\sin(100\pi t+45^\circ) A$
  - C.  $i=5\sqrt{2}\sin(50t+45^\circ) A$
  - D.  $i=5\sin(50t+45^\circ) A$

- 铁磁材料在磁化过程中，当外加磁场  $H$  不断增加，而测得的磁感强度几乎不变的性质称为
  - A. 磁滯性
  - B. 剩磁性
  - C. 高导磁性
  - D. 磁饱和性
- 对于空载运行的变压器， $K < 1$  时，这是
  - A. 无效变压器
  - B. 减压变压器
  - C. 升压变压器
  - D. 隔离变压器
- 220/110V 的单相变压器，若将 220V 绕组接 110V 电源，变压器的容量
  - A. 不可使用
  - B. 保持不变
  - C. 是原来的 0.5 倍
  - D. 是原来的 2 倍
- 三相异步电动机额定功率  $P_N=2kW$ ，额定转速  $n_N=1200r/min$ ，则额定转矩  $T_N$  为
  - A.  $15.92N \cdot m$
  - B.  $15920N \cdot m$
  - C.  $1050.5N \cdot m$
  - D.  $10.50N \cdot m$
- 三相异步电动机的转向取决于
  - A. 电源电压
  - B. 定子电流的相序
  - C. 电源电流
  - D. 磁场转速
- 为了将速度和位置控制得非常准确，应该采用
  - A. 步进电动机
  - B. 直流电动机
  - C. 伺服电动机
  - D. 旋转电动机
- 励磁绕组与电枢绕组无连接关系，而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电动机称为
  - A. 串励直流电动机
  - B. 他励直流电动机
  - C. 并励直流电动机
  - D. 复励直流电动机
- 关于步进电动机，说法错误的是
  - A. 响应速度较伺服电机慢
  - B. 输出转矩随转速升高而下降
  - C. 易出现低频振动现象
  - D. 闭环控制
- 熔断器的额定电流是指在此电流下
  - A. 永不烧断
  - B. 立即熔断
  - C. 需要一段时间熔断
  - D. 过热报警
- 准确度为 1.0 级，量程为 250V 的电压表，它的最大基本误差为
  - A.  $\pm 2.5V$
  - B.  $\pm 5V$
  - C.  $\pm 0.25V$
  - D.  $\pm 0.5V$


## 第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。


16. 电路主要由\_\_\_\_\_、电源和中间环节三部分组成。
17. 实际电压源模型由电动势  $U_S$  和\_\_\_\_\_内阻  $R_0$  组成。
18. 电路中\_\_\_\_\_的存在是引起电路暂态的内在因素。
19. 一阶电路暂态过程分析的三要素指的是初始值、稳态值和\_\_\_\_\_。
20. 平时用电表测量的交流电压的电压和电流的读数是他们的\_\_\_\_\_。
21. 在有电阻  $R$ 、电感  $L$  和电容  $C$  元件的交流电路中，调节元件参数使得电路呈现为纯电容性，这时电路达到\_\_\_\_\_状态。
22. 三相对称负载三角形联结的电路中，线电流比相应的相电流\_\_\_\_\_。
23. 铁磁性材料被交变磁化时，磁畴要来回翻转，产生能量损耗称为\_\_\_\_\_。
24. 三相异步电机的调速方法有变频调速、变极对数调速和\_\_\_\_\_调速。
25. 伺服电动机的定子表面嵌有励磁绕组和\_\_\_\_\_两个绕组。
26. 在电动机的继电器接触器控制电路中，零电压保护的功能是通过\_\_\_\_\_来实现的。
27. 当带电体接地有电流流入地下时，电流在接地点周围产生电压降，人体在接地点周围两脚之间出现的电压降足够大时造成的触电称为\_\_\_\_\_触电。
28. PEN 线指\_\_\_\_\_。
29. 我国 220V/380V 低压配电系统，广泛采用\_\_\_\_\_接地的运行方式。
30. 测量直流电流通常采用的仪表是\_\_\_\_\_电流表。

三、计算题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。


31. 电路如下图所示，试用戴维南定理求电流  $I$ 。

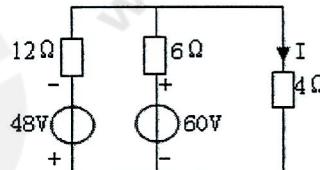


32. 计算下图中的电流  $I$  和恒流源的功率。

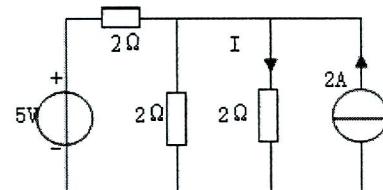


33. 求下图所示电路中 A、B、C 点的电位。

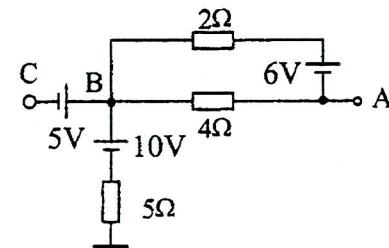

34. 有一电感线圈接于 100V、50Hz 的正弦交流电源上，测得此电感线圈的电流  $I=2A$ ，有功功率  $P=120W$ ，求此线圈的电阻  $R$  和电感  $L$ 。
35. 一台三相异步电动机，铭牌数据如下：△形接法， $P_N=10kW$ ， $U_N=380V$ ， $\eta_N=85\%$ ， $I_N=21.5A$ ，起动电流与额定电流之比  $I_{st}/I_N=7$ ，起动转矩与额定转矩之比  $T_{st}/T_N=1.6$ 。试问此电动机用 Y - △ 起动时的起动电流是多少？当负载转矩分别为额定转矩的 40% 和 70% 时，电动机能采用 Y - △ 起动法起动？
36. 三相对称交流电路，电源为顺相序，已知 A 相相电压  $u_A(t)=380\sin 314tV$ ，负载为星形联接，每相负载  $Z=(3+j4)\Omega$ ，求负载的线电流的有效值相量。
37. 在 R、L 串联电路中，外加电压  $u=220\sqrt{2}\sin 314tV$ ，按关联方向电流  $i=22\sqrt{2}\sin(314t-45^\circ)A$ ，求此电路的阻抗  $|Z|$ 、电阻  $R$  及电感  $L$ 。
38. 电路如下图所示，已知  $R=10k\Omega$ ， $C=5100pF$ ，外接电源电压  $u=\sqrt{2}\sin \omega tV$ ，频率为 1000Hz，试求：(1) 电路的复数阻抗  $Z$ ；(2)  $\dot{I}$ 、 $\dot{U}_R$ 、 $\dot{U}_C$ 。

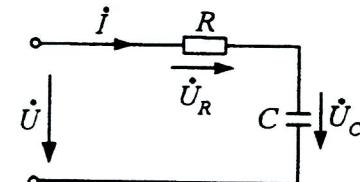

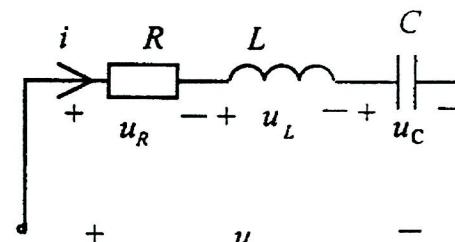39. 在下图所示电路中， $u=100\sqrt{2}\sin(314t+45^\circ)V$ ，电流相量  $\dot{I}=2\angle 60^\circ A$ ，电容电压有效值  $U_C=50V$ 。求：R，L，C。



四、综合题：本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分。

40. 下图是一台三相异步电动机 M<sub>1</sub> 的正、反转控制电路，其中，接触器 KM<sub>1</sub> 控制电机正转，KM<sub>2</sub> 控制电机反转。试完成下列要求：(1) 请在下图的空白处补全主电路；  
(2) 说明电机正反转的控制；(3) 说明如何实现互锁保护。

