

2024年10月高等教育自学考试全国统一考试

电子技术基础（一）

（课程代码 02234）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。


第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 二极管最主要的特性就是

A. 正向特性	B. 单向导电性
C. 反向特性	D. 反向击穿特性
2. 题2图为


A. 共发射极放大电路	B. 共集电极放大电路
C. 共基极放大电路	D. PNP晶体管

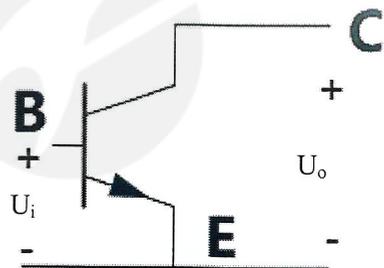

题2图

3. 题3图为_____理想幅频特性图

- | | |
|----------|----------|
| A. 低通滤波器 | B. 高通滤波器 |
| C. 带通滤波器 | D. 带阻滤波器 |

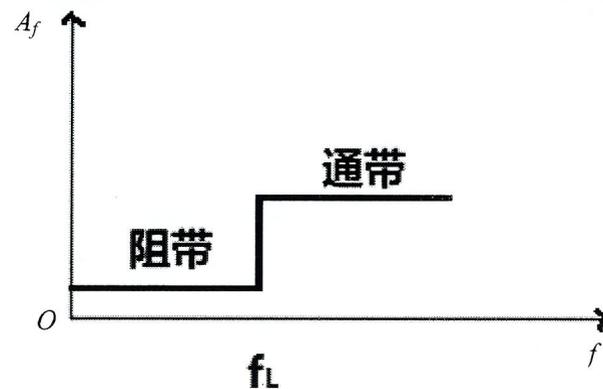

题3图

4. 正弦波振荡电路的振荡频率由_____而定

A. 基本放大电路	B. 放大倍数
C. 反馈网络	D. 选频网络
5. 已知变压器二次侧电压为 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$ ，负载电阻为 R_L ，则单相半波整流电路中二极管承受的最大反向电压 U_{RM} 为


A. U_2	B. $0.45 U_2$
C. $\sqrt{2}U_2$	D. $0.75 U_2$
6. $(10011001)_2$ 转换成十进制是

A. 153	B. 154
C. 155	D. 156
7. 用代数法将 $Y = (A+BC) \bar{C}D$ 简化成最简与或表达式为

A. $A(B + \bar{C})$	B. $(AC+D) \bar{B}$
C. $A + \bar{B} + CD$	D. $\bar{A} + C + \bar{D}$
8. 全加器是指实现_____运算的电路


A. 两个同位的二进制数相加
B. 不带进位的两个同位的二进制数相加
C. 两个同位的二进制数及来自低位的进位数三者相加
D. 两个不同位的二进制数相加

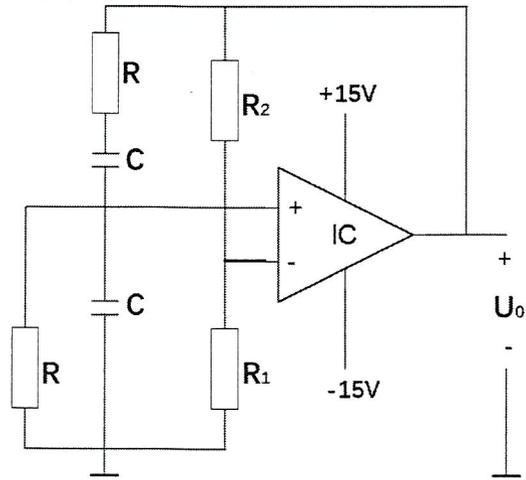29. 如题 29 图, 集成运放 IC 具有理想特性, 其中 $R=16k\Omega$, $C=0.01\mu F$, $R_1=1k\Omega$, $R_2=2.2k\Omega$ 。
试求: (1) 该电路属于何种类型的振荡器? 能产生正弦波振荡吗? (2) 若能产生正弦波振荡, 请计算其频率 f_0 。




题 29 图

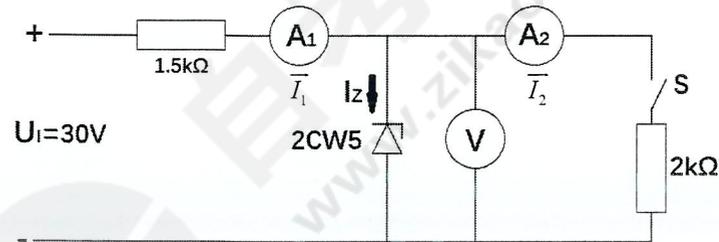30. 在题 30 图中, 已知 2CW5 的参数如下: 稳定电压 $U_Z=12V$, 最大稳定电流 $I_{ZM}=20mA$, 若流经电压表 V 的电流忽略不计。求: (1) 开关 S 闭合时, 电压表 V, 电流表 A_1 和电流表 A_2 的读数是多少? (2) 开关 S 打开时, 流过稳压管的电流 I_Z 为多少? (3) 开关 S 闭合时, 且输入电压由原来的 30V 上升到 33V 时, 此时电压表 V、电流表 A_1 和电流表 A_2 的读数是多少?




题 30 图

31. 已知逻辑图如题 31 图所示, 试分析其逻辑功能。

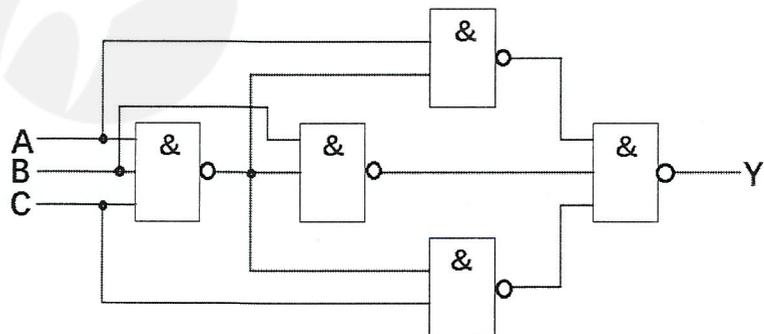


题 31 图

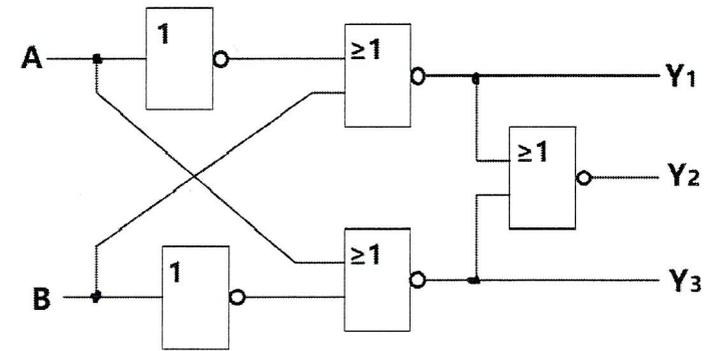32. 逻辑电路如题 32 图所示。(1) 分别写出输出端 Y_1 、 Y_2 和 Y_3 的表达式。(2) 列出各输出的真值表。(3) 分析该电路的功能。




题 32 图

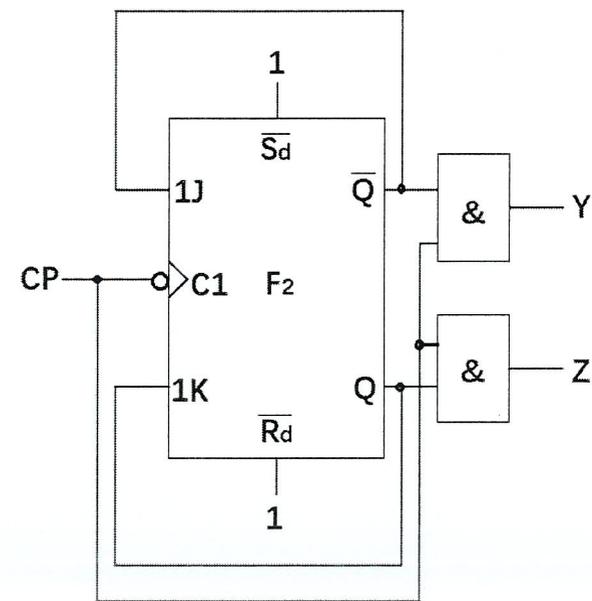33. 试画出题 33 图 (a) 所示电路在题 33 图 (b) 给定输入作用下的输出波形图。




题 33 (a) 图

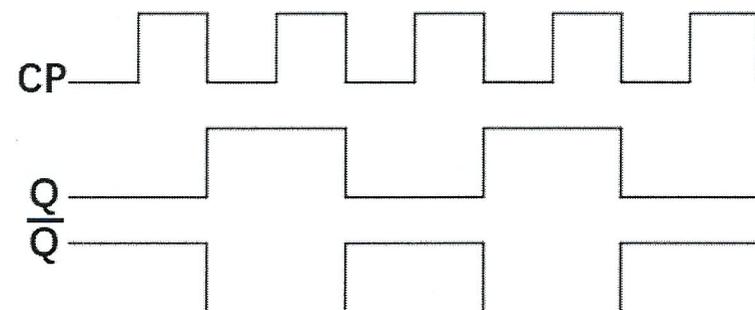

题 33 (b) 图

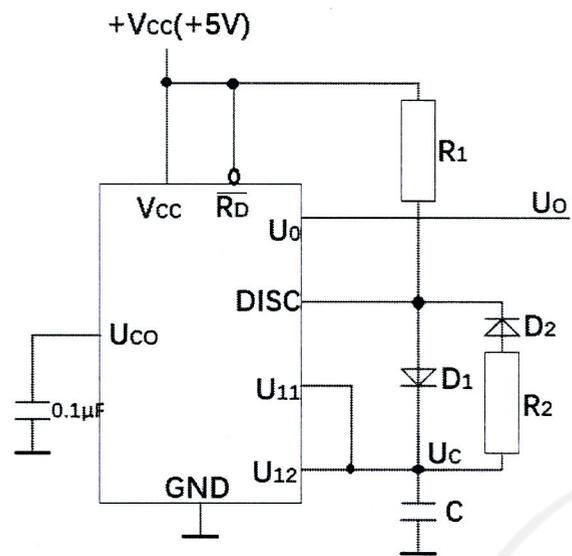34. 由 555 定时器组成的多谐振荡器电路如题 34 图所示。求：(1) 说明电路的充、放电回路。(2) 定性画出 u_c 和 u_o 点波形图。(3) 试写出该电路的振荡周期 T 的表达式。



题 34 图