

线性电子电路

(课程代码 02340)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 半导体中少数载流子产生的原因是

A. 外电场	B. 内电场
C. 掺杂	D. 热激发
2. 放大电路中 BJT 三极管的基极电流 i_B 从 $20\mu\text{A}$ 增大到 $40\mu\text{A}$ 时, 集电极电流 i_C 从 1mA 增大到 2mA , 则三极管的共射电流放大系数 β 等于

A. 20	B. 50
C. 100	D. 200
3. 场效应管组成放大电路时, 应该工作在输出特性的

A. 截止区	B. 恒流区
C. 可变电阻区	D. 击穿区
4. 下列放大电路中, 具有电压跟随作用的是

A. 共集放大电路	B. 共射放大电路
C. 共基放大电路	D. 共栅放大电路
5. NPN 共射放大电路输入中频小信号时, 发现输出电压波形产生顶部失真, 这种失真是

A. 饱和失真	B. 截止失真
C. 频率失真	D. 交越失真

6. 在画放大电路的交流通路时, 对隔直电容和直流电压源的处理方法是

A. 电容短路, 直流电压源短路	B. 电容开路, 直流电压源短路
C. 电容短路, 直流电压源保留	D. 电容开路, 直流电压源保留
7. 两级放大电路, 第一级 $A_{u1} = -100$, 第二级 $A_{u2} = -10$, 则总的电压放大倍数是

A. -1000	B. -110
C. 1000	D. 2000
8. 阻容耦合放大电路在高频信号作用下放大倍数的数值下降的原因是

A. 耦合和旁路电容的存在	B. 半导体管极间电容的存在
C. 静态工作点设置不合适	D. 半导体管的非线性特性
9. 已知放大电路的中频电压放大倍数 $A_{um} = -100$, 当信号频率等于放大电路的下限频率 f_L 或上限频率 f_H 时, 电压放大倍数约为

A. -10	B. -50
C. -70	D. -90
10. 在 OTL 乙类互补对称电路中, 忽略放大管的饱和压降时, 电路的转换效率为

A. 50%	B. 65%
C. 78.5%	D. 82.5%
11. 集成运放的输入级采用差分放大电路的主要目的是为了

A. 提高输入电阻	B. 稳定放大倍数
C. 减小非线性失真	D. 减小温漂
12. 差分放大电路两输入端电压 $u_{11}=50\text{mV}$, $u_{12}=10\text{mV}$, 则其差模输入电压 u_{Id} 和共模输入电压 u_{Ic} 分别是

A. $u_{Id}=40\text{mV}$, $u_{Ic}=60\text{mV}$	B. $u_{Id}=20\text{mV}$, $u_{Ic}=40\text{mV}$
C. $u_{Id}=20\text{mV}$, $u_{Ic}=30\text{mV}$	D. $u_{Id}=40\text{mV}$, $u_{Ic}=30\text{mV}$
13. 差分放大电路空载时由双端输入改为单端输入, 则差模电压放大倍数

A. 不变	B. 提高一倍
C. 提高两倍	D. 减小为原来的一半
14. 对于放大电路, 所谓开环是指

A. 无信号源	B. 无反馈通路
C. 无电源	D. 无负载
15. 为了稳定输出电压, 应该引入

A. 电压负反馈	B. 电流负反馈
C. 串联负反馈	D. 并联负反馈

16. 在放大电路中引入直流负反馈可以
 A. 稳定静态工作点 B. 增大输入电阻
 C. 减小输出电阻 D. 展宽频带
17. 理想运放差模输入电阻 r_{id} 和输出电阻 r_o 的大小分别是
 A. $r_{id}=0, r_o=0$ B. $r_{id}=0, r_o=\infty$
 C. $r_{id}=\infty, r_o=0$ D. $r_{id}=\infty, r_o=\infty$
18. 负反馈放大电路产生自激振荡的条件是
 A. $\dot{A}\dot{F}=1$ B. $\dot{A}\dot{F}=0$
 C. $\dot{A}\dot{F}=-1$ D. $\dot{A}_f=1$
19. 要滤除 50Hz 工频干扰，应该选用
 A. 低通滤波器 B. 高通滤波器
 C. 带通滤波器 D. 带阻滤波器
20. 桥式整流电路中，若有一只二极管断开，则整流电路的输出电压
 A. 不变 B. 减半
 C. 增大 1 倍 D. 为零


第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

21. 杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于_____。
 22. 在电子技术中，放大的本质是实现_____。
 23. 共集电极放大电路的输出电压与输入电压相位_____。
 24. 在基本共射放大电路中，负载电阻减小时，输出电阻_____。
 25. 在多级放大电路中，后级的输入电阻是前级的_____。
 26. 在电路理想对称的情况下，双端输出差分放大电路的共模抑制比等于_____。
 27. 运放构成电压比较器时工作在_____区。
 28. 运放工作在线性区时，运放两个输入端电流近似为 0，这种现象称为_____。
 29. 运放构成的同相比例运算电路引入了_____负反馈。
 30. 整流电路的作用是将交流电压整流为单方向的_____电压。


三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

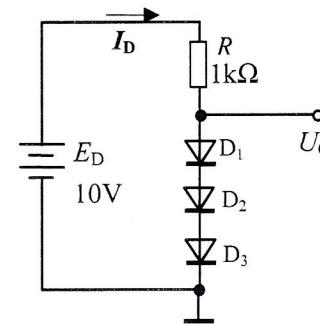31. 硅二极管电路如题 31 图所示，已知二极管导通压降为 0.7V。试回答：（1）输出电压 U_o 是多少？（2）流过二极管的电流 I_D 是多少？




题 31 图

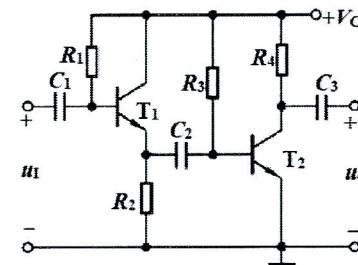32. 两级放大电路如题 32 图所示。试回答：（1）该电路采用的是什么耦合方式？这种耦合方式有什么优点？（2） T_1 、 T_2 分别组成何种基本组态的放大电路？




题 32 图

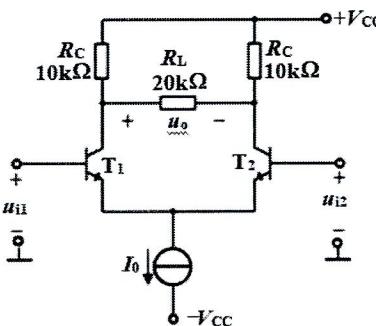33. 差分放大电路如题 33 图所示， $I_0=2\text{mA}$ 。试回答：（1）电路采用何种输出方式？（2）静态时， T_1 管的集电极电流 I_{CQ} 和负载 R_L 的电流 I_{LQ} 分别是多少？



题 33 图

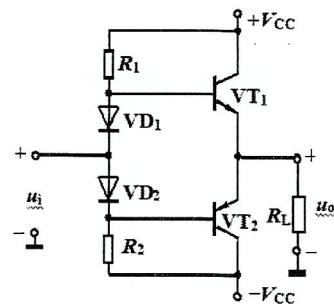34. 电路如题 34 图所示。试回答：(1) 该电路是 OCL 电路还是 OTL 电路？(2) VD_1 、 VD_2 的作用是什么？(3) 忽略三极管饱和压降，写出最大输出功率 P_{om} 的表达式。




题 34 图

四、分析计算题：本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。

35. 放大电路如题 35 图所示。

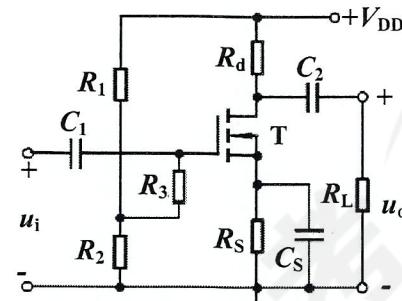
(1) 说明电路中放大管 T 的类型。(2) 画出电路的直流通路和中频区的交流通路。



题 35 图


36. 放大电路如题 36 图所示。已知 $V_{CC}=12V$, $R_{B1}=40k\Omega$, $R_{B2}=10k\Omega$, $R_C=3k\Omega$, $R_E=1.8k\Omega$, $R_L=3k\Omega$, 三极管的 $\beta=100$, $U_{BEQ}=0.6V$, $r_{bb}=400\Omega$ 。

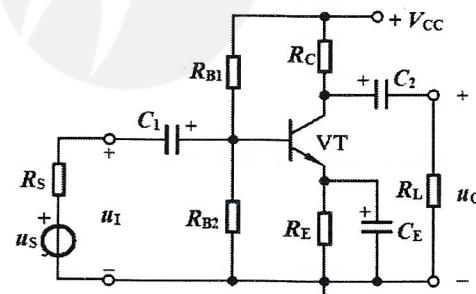- (1) 求电路的静态电流 I_{BQ} 和 I_{CQ} 。
(2) 计算电路的电压放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



题 36 图

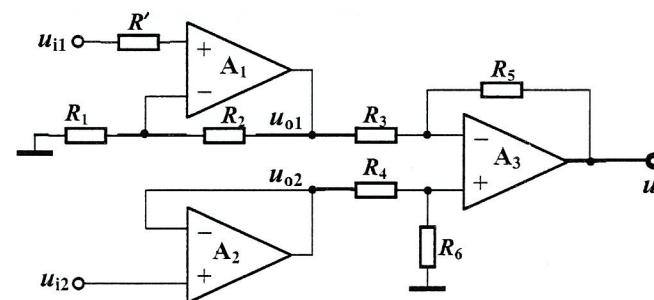
37. 电路如题 37 图所示。已知 $R_1=50k\Omega$, $R_2=R_3=R_4=R_5=R_6=100k\Omega$, 试分析：
(1) A_1 、 A_2 、 A_3 各构成何种运算电路？
(2) 写出 u_{o1} 、 u_{o2} 和 u_o 的运算表达式。



题 37 图

38. 负反馈放大电路如题 38 图所示。试分析：

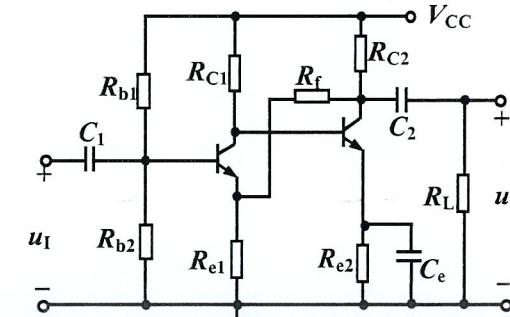- (1) 极间负反馈网络包括哪些元件？反馈的组态是什么？
(2) 这个极间反馈对放大电路的性能有什么影响？(写出 3 点)
(3) 假设电路满足深度负反馈条件，请写出反馈系数 F 、闭环电压增益 A_{uf} 的表达式。



题 38 图

五、设计题：本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分。

39. 试用集成运放设计一个比例求和电路，实现运算关系： $u_o=u_{i1}+2u_{i2}+4u_{i3}+8u_{i4}$ 。反馈电阻的阻值取 $10k\Omega$ 。要求画出完整电路，并确定各个电阻的阻值。