

**中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构**

- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备班：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

**历年真题测评班：**通过真题的在线模拟测试，由自考 365 网校的专家名师指明未来考试中可能出现的“陷阱”、“雷区”、“误区”，帮助学员减少答题失误，提高学员驾驭和应用所学知识的能力，迅速提高应试技巧和强化所学知识，顺利通过考试！[立即报名！](#)

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

## 全国 2007 年 4 月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码：02302

### 一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 过电流继电器的返回系数（ ）  
A. 等于 0                                          B. 小于 1  
C. 等于 1                                           D. 大于 1
2. 限时电流速断保护的灵敏系数要求（ ）  
A. 大于 2                                           B. 大于 1.3~1.5  
C. 大于 1.2                                         D. 大于 0.85
3. 在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的動作情况是（ ）

- A. 有  $\frac{2}{3}$  机会只切除一条线路      B. 有  $\frac{1}{3}$  机会只切除一条线路
- C. 100%切除两条故障线路      D. 不动作即两条故障线路都不切除
4. 在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的 (      )
- A. 方向性      B. 可靠性  
C. 灵敏性      D. 选择性
5. 在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是 (      )
- A.  $90^\circ$  接线      B.  $3\dot{U}_0$ 、 $3\dot{I}_0$   
C.  $-3\dot{U}_0$ 、 $-3\dot{I}_0$       D.  $-3\dot{U}_0$ 、 $3\dot{I}_0$
6. 正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是 (      )
- A. 全阻抗继电器      B. 方向阻抗继电器  
C. 偏移特性阻抗继电器      D. 上抛圆阻抗继电器
7. 在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是 (      )
- A.  $0^\circ$  接线      B.  $90^\circ$  接线  
C.  $3\dot{U}_0$ 、 $3\dot{I}_0$       D.  $\dot{U}_A$ 、 $\dot{I}_A + K3\dot{I}_0$  零序补偿电流的接线方式
8. 由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的 (      )
- A. 测量阻抗增大,保护范围减小      B. 测量阻抗增大,保护范围增大  
C. 测量阻抗减小,保护范围减小      D. 测量阻抗减小,保护范围增大
9. 在距离保护的 I、II 段整定计算中乘以一个小于 1 的可靠系数,目的是为了为了保证保护动作的 (      )
- A. 选择性      B. 可靠性  
C. 灵敏性      D. 速动性
10. 在校验距离 III 段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的 (      )
- A. 选择性      B. 速动性  
C. 灵敏性      D. 可靠性
11. 距离 III 段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器 (      )
- A. 灵敏度高      B. 灵敏度低  
C. 灵敏度一样      D. 保护范围小
12. 高频阻波器的作用是 (      )
- A. 限制短路电流      B. 防止工频电流窜越

- C. 防止高频电流窜越                      D. 补偿接地电流
13. 对于 Y, d11 接线变压器, 为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等, 应使变压器 Y 侧电流互感器变比(        )
- A. 等于变压器变比  $n_T$                       B. 增大  $\sqrt{3}$  倍
- C. 减少  $\sqrt{3}$  倍                                  D. 增大 3 倍
14. 发电机横差保护的作用是 (        )
- A. 保护定子绕组匝间短路                      B. 保护定子绕组相间短路
- C. 保护定子绕组接地短路                      D. 保护转子绕组一点接地故障
15. 对于大型发电机, 反应转子表层过热的主保护是 (        )
- A. 低电压起动的过电流保护                      B. 复合电压起动的过电流保护
- C. 负序电流保护                                  D. 阻抗保护

## 二、填空题 (本大题共 23 小题, 每小题 1 分, 共 23 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 反应故障时电流增大而动作的保护称为\_\_\_\_\_。
17. 对本元件的主保护起后备作用的保护称为\_\_\_\_\_。
18. 所谓灵敏性是指对\_\_\_\_\_发生故障的反应能力。
19. 动作电流是指能使继电器动作的\_\_\_\_\_。
20. 按阶梯时限原则整定的过电流保护, 越靠近电源侧, 短路电流越大, 动作时限\_\_\_\_\_。
21. 可靠系数  $K_{rel}^{II}$  取值比  $K_{rel}^I$  要小, 主要原因是考虑短路电流中\_\_\_\_\_已经衰减。
22. 在系统最大运行方式下, 电流速断保护范围为\_\_\_\_\_。
23. 在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器, 目的是为了提高保护的\_\_\_\_\_。
24. 相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角  $\varphi_{sen} =$ \_\_\_\_\_。
25. 按  $90^\circ$  接线的功率方向继电器, 若  $\dot{I}_m = \dot{I}_c$ , 则  $\dot{U}_m =$ \_\_\_\_\_。
26. 中性点不接地电网单相接地短路时, 故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有\_\_\_\_\_的零序电容电流之和。
27. 距离保护 I 段和 II 段共同构成本线路的\_\_\_\_\_。
28. 反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是\_\_\_\_\_。
29. 零序过电流保护的動作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流过滤器输出的最大\_\_\_\_\_。


30. 零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时\_\_\_\_\_死区。
31. 为防止过渡电阻的影响，一般在距离 II 段保护上采用\_\_\_\_\_。
32. 在整定距离 II 段的整定阻抗时，分支系数应取\_\_\_\_\_。
33. 阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿  $\overline{OO'}$  方向所占面积越大，则受振荡影响就越\_\_\_\_\_。
34. 纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是  $i_{\text{unb.max}} =$ \_\_\_\_\_。
35. 反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称\_\_\_\_\_。
36. 当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时，可能出现很大的励磁电流，称其为\_\_\_\_\_。
37. 对于发电机定子绕组的相间短路，要求容量在 1MW 以上的发电机，应装设\_\_\_\_\_。
38. 电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元件\_\_\_\_\_的不同来区别母线内部或外部短路的。

三、简答题（本大题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分）

39. 继电保护装置的基本任务是什么？
40. 功率方向继电器  $90^\circ$  接线方式的主要优点是什么？
41. 零序电流速断保护的整定原则是什么？
42. 对于偏移特性阻抗继电器，试写出：
- (1) 圆心向量；
  - (2) 半径  $r$  的表达式；
  - (3) 比幅式动作条件；
  - (4) 比相式动作条件。
43. 试述高频闭锁方向保护的基本原理。
44. 写出变压器纵差动保护不平衡电流表达式并说明式中各量的含义。
45. 试述单继电器式横差动保护的基本原理，在什么情况下带延时跳闸？为什么？


四、综合分析题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

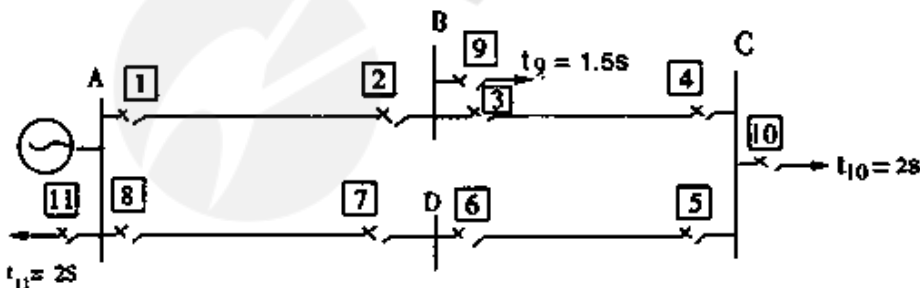46. 如图所示，在单侧电源环网中，试求出过电流保护 1~8 的动作时限，并指出哪些保护应装设方向元件？



47. 如图所示, 为发电机定子绕组 A 相单相接地短路示意图。α 为短路点 K 到中性点的匝数占总匝数的百分数, 试:

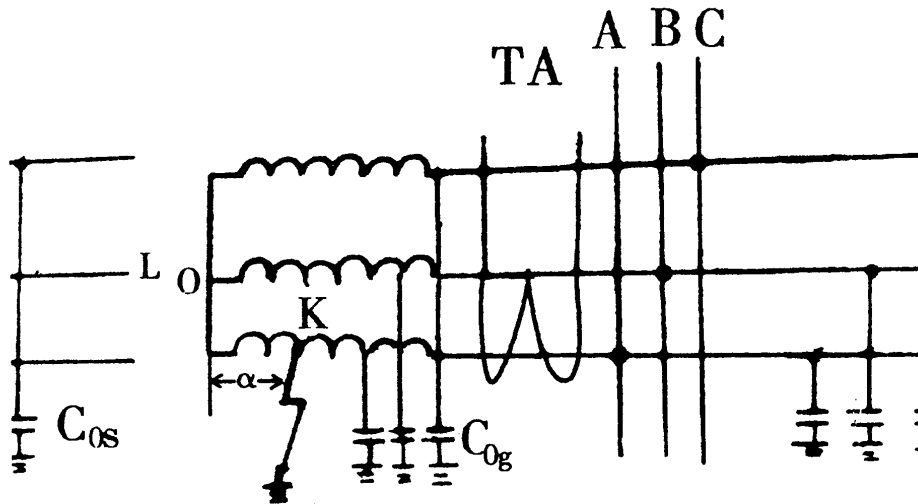
- (1) 画出发电机单相接地短路时的零序等值电路。
- (2) 分析发电机内部和外部单相接地短路时, 流过机端电流互感器 TA 的电流特点, 并写出电流大小的表达式。



+

五、计算题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

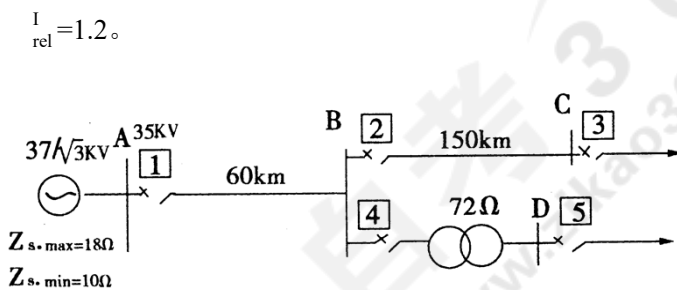48. 如图所示, 试计算保护 1 限时电流速断保护的的动作电流、动作时限及校验灵敏度。已知  $K_{rel}^{II}=1.2$ ;  $Z_1=0.4 \Omega / \text{km}$ ;  $K_{rel}^I=1.2$ 。



49. 如图所示, 各线路均装设距离保护, 试对保护 1 的距离 III 段保护进行整定计算, 并求出最小分支系数。

$K_{rel}^I=1.25$ ;  $K_{res}^I=1.2$ ;  $K_{ss}^I=1$ ;  $Z_1=0.4 \Omega / \text{km}$ ;  $U_{1oa.min}=0.9 \times 110 \text{KV}$

